



TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
Fakulta mechatroniky, informatiky
a mezioborových studií ■

Jazyky popisující hardware

Prof. Ing. Ondřej Novák, CSc.
ITE

Základní kroky návrhu obvodů

- **Popis**

- vytvoření modelu obvodu

- **Simulace**

- Vstupní hodnoty jsou přivedeny na vstupy modelu
- Kontrola správnosti výstupních hodnot
- Úspora peněz při ladění návrhu pomocí simulace

- **Syntéza**


- Transformace HDL kódu do netlistu (seznam hradel a jejich propojení)

- **Překlad**

- netlist je transformován pro konkrétní technologii

Popis obvodu



Graphical State Diagram

 


Textual HDL

```
When clock rises  
If (s == 0)  
then y = (a & b) | c;  
else y = c & !(d ^ e);
```

Top-level
block-level
schematic

  


Graphical Flowchart

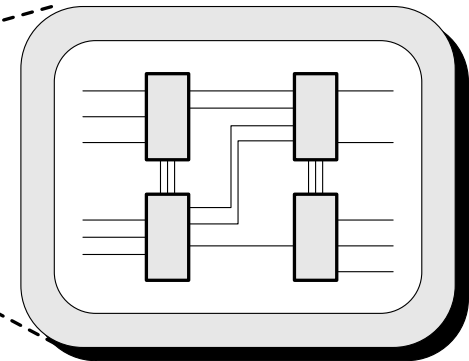

Block-level schematic

Simulace - Testbench

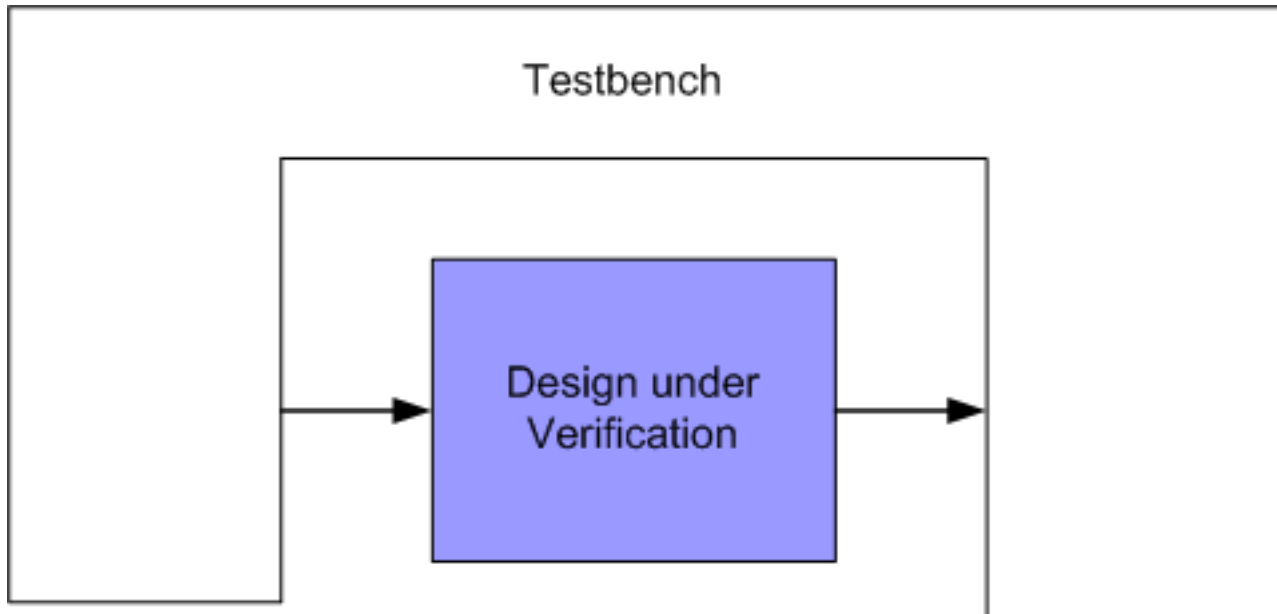

Testbench vytváří virtuální svět testovanému obvodu.
Vstupní stimuly → výstupní odezvy
Vstupní testovací vektory → výstupní data

Logický simulátor

```
BEGIN CIRCUIT=TEST
INPUT SET_A, SET_B,
      DATA, CLOCK,
      CLEAR_A, CLEAR_B;
OUTPUT Q, N_Q;
WIRE SET, N_DATA, CLEAR;


GATE G1=NAND (IN1=SET_A,
             IN2=SET_B,
             OUT1=SET);
GATE G2=NOT  (IN1=DATA,
             OUT1=N_DATA);
GATE G3=OR   (IN1=CLEAR_A,
             IN2=CLEAR_B,
             OUT1=CLEAR);
GATE G4=DFF  (IN1=SET, IN2=N_DATA,
             IN3=CLOCK, IN4=CLEAR,
             OUT1=Q, OUT2=N_Q);

END CIRCUIT=TEST;
```

Textual gate-level netlist

```
      C C
      L L
      S S C E E
      E E D L A A
      T T A O R R
      - - T C - -
-----
TIME A B A K A B
-----
0 1 1 1 0 0 0 ; Set up
500 1 1 1 1 0 0 ; Rising edge
1000 1 1 1 0 0 0 ; Falling edge
1500 1 1 0 0 0 0 ; Set data
2000 1 1 0 1 0 0 ; Rising edge
2500 1 1 0 1 0 1 ; Clear active
:
etc.
```


Textual (tabular) stimulus

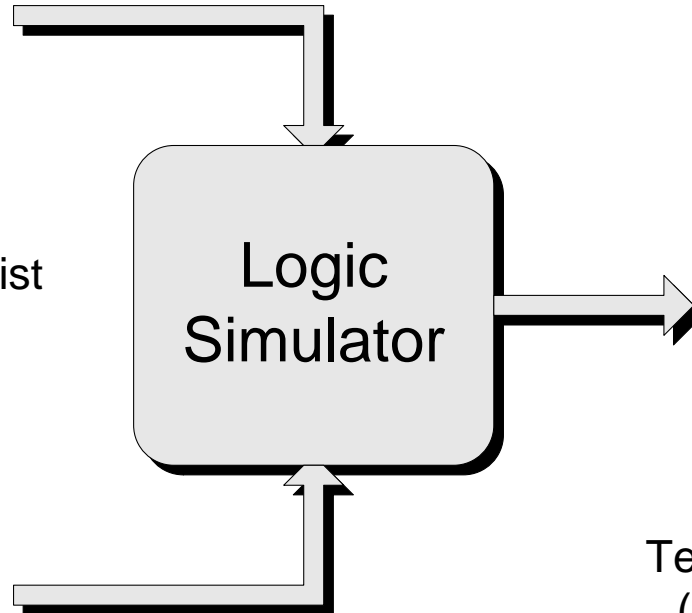


```
      C C
      L L N
      S S C E E - C
      E E D L A A D L
      T T A O R R S A E N
      - - T C - - E T A -
-----
TIME A B A K A B T A R Q Q
-----
0 1 1 1 0 0 0 X X X X X
5 1 1 1 0 0 0 X 0 X X X
10 1 1 1 0 0 0 0 0 0 X X
500 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 X X
520 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1500 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1505 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2000 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1
2020 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0
2500 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
2510 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0
2530 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1
:
etc.
```

Textual (tabular) results file (stimulus and response)

Postup návrhu ASIC

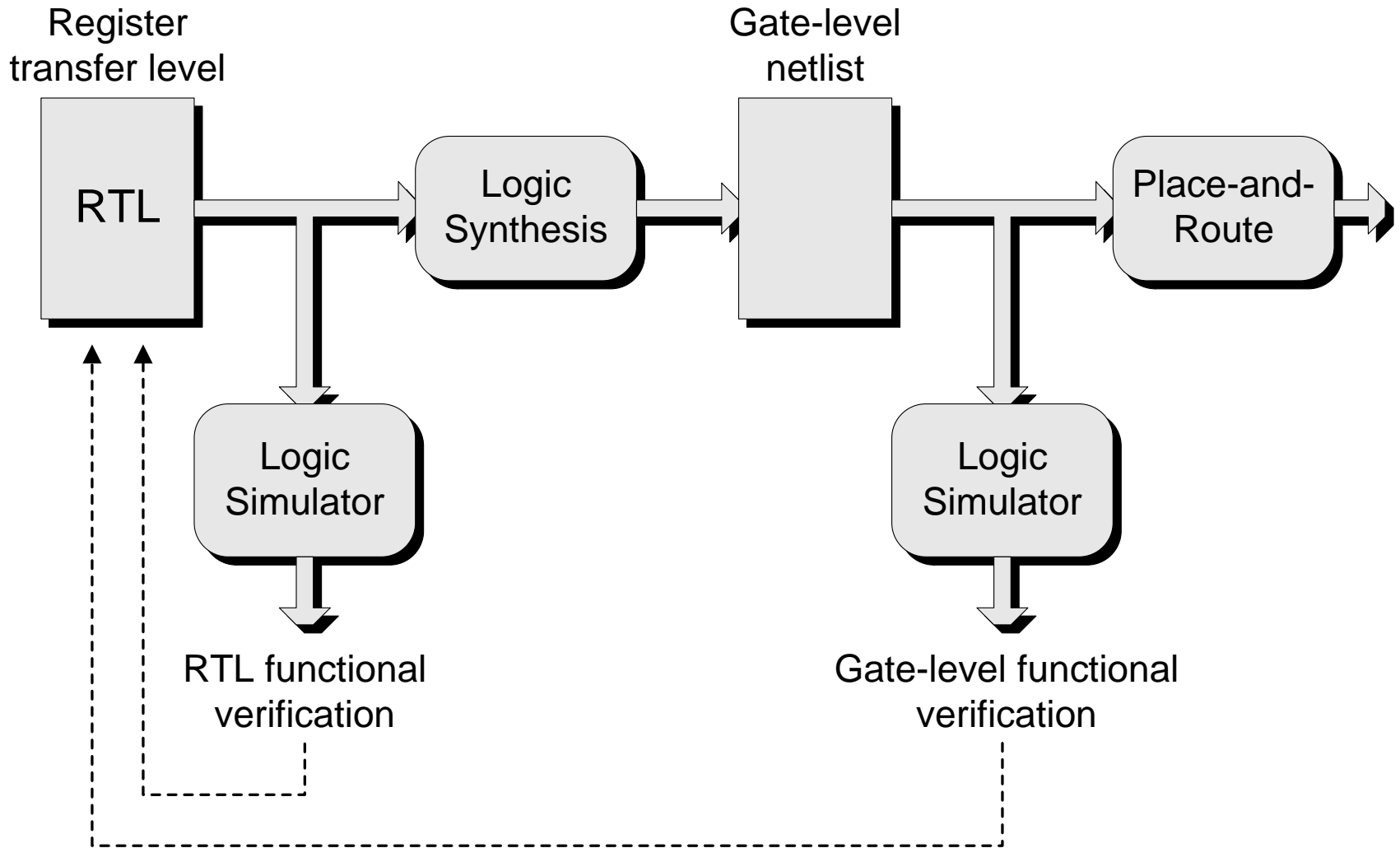

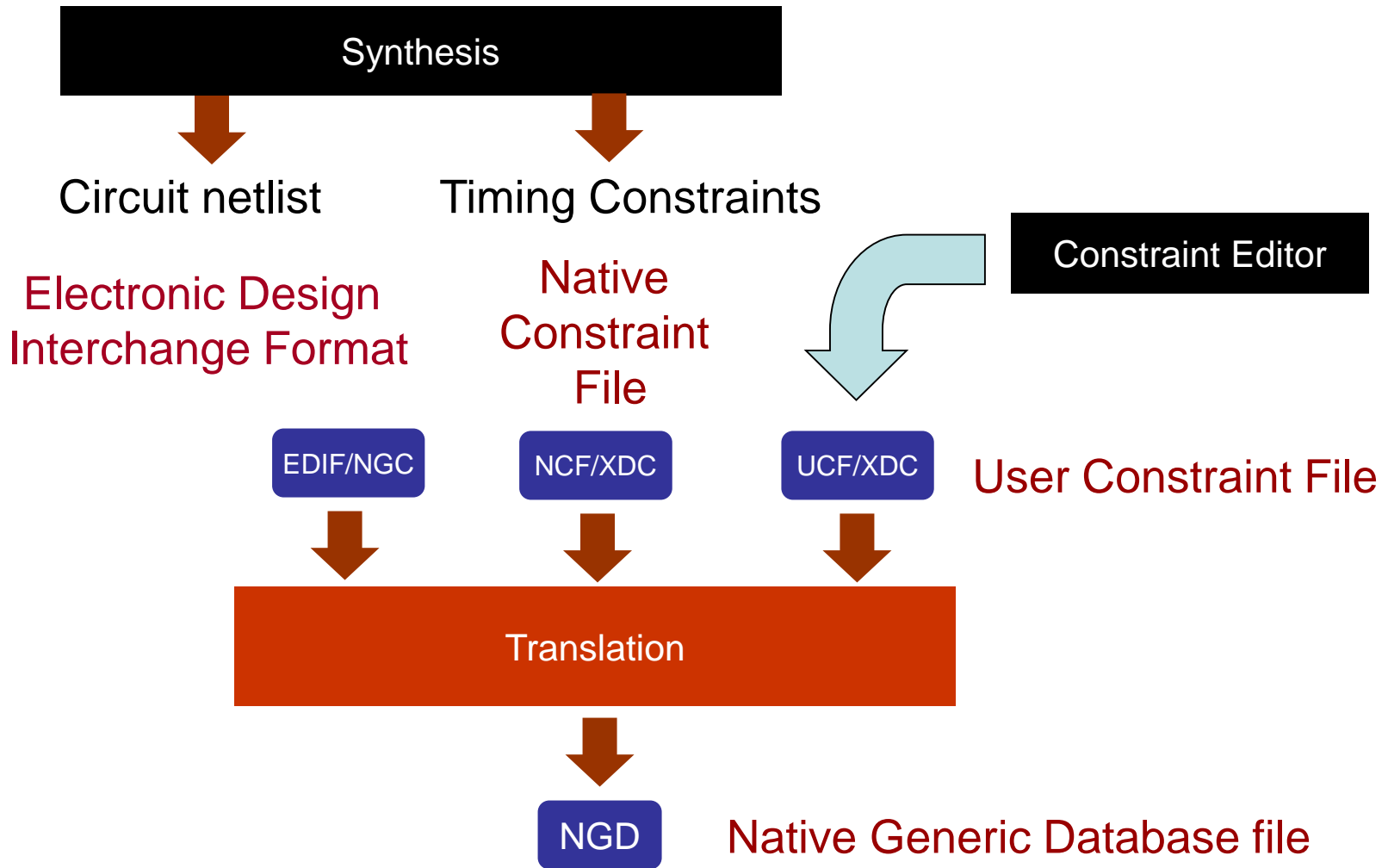

Výhody HDL jazyků

- Jazyky popisující hardware (Hardware Description Language HDL):
 - dovolí návrháři **specifikovat pouze logickou funkci**.
 - Z HDL návrhový systém syntetizuje **optimalizované zapojení hradel**.
 - Popis pomocí **HDL je univerzální**, nezávisí na realizační platformě (ASIC, hradlové pole, FPGA, PLD).
- Většina návrhových systémů vychází z popisu obvodu pomocí HDL

Popis systému založený na HDL


- Umožňuje rychlejší zadání složitých obvodů
- Zrychluje simulaci

Postupně se HDL vyvíjí tak, že logická syntéza je nahrazována syntézou beroucí ohled na architekturu obvodu

Sdílení zdrojů

```
if (B > C)
  then Y = A + B;
  else Y = A + C;
end if;
```


Resource
Sharing = ON

 

Total LUTs = 32

Clock frequency = 87.7 MHz

Resource
Sharing = OFF

 

Total LUTs = 64

Clock frequency = 133.3 MHz (+52% !)

HDL

Verilog

- Vyvinut v roce 1984 Gateway Design Automation
- IEEE standard (1364) v roce 1995, standard IEEE 1800 v roce 2009

VHDL

- Vyvinut v roce 1981 Department of Defense, USA
- IEEE standard (1076) v roce 1987, revize 2008

System Verilog

- Vyvinut v roce 2002
- IEEE standard (1800) v roce 2005

System C

- Vyvinut v roce 1999
- IEEE standard (1666) v roce 2005


Většina návrhů obvodů je prováděna pomocí Verilogu nebo VHDL

VHDL

VHDL pro specifikaci

VHDL pro simulaci

VHDL pro syntézu

 

Entita a architektura

- **Entita** - „černá skříňka“ se vstupy a výstupy (obdoba grafického symbolu)
 - Entita nepopisuje chování modulů (nedefinuje funkci)
- **Architektura** - určuje chování entit
 - tělo architektury má dvě části:
 - deklarační část (např. definice signálů)
 - příkazová část (uzavřeno do ***begin - end***)
 - architektura musí být spojena se specifikovanou entitou
 - rozdílné architektury definují rozdílné pohledy na entity
 - ke každé entitě lze definovat více architektur

Entita a architektura


```
use IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity AND2_OP is
    port(
        A, B: in std_logic;
        Z   : out std_logic);
end AND2_OP;


architecture MODEL of AND2_OP is
begin
    Z <= A and B;
end MODEL;
```

Příkazy VHDL

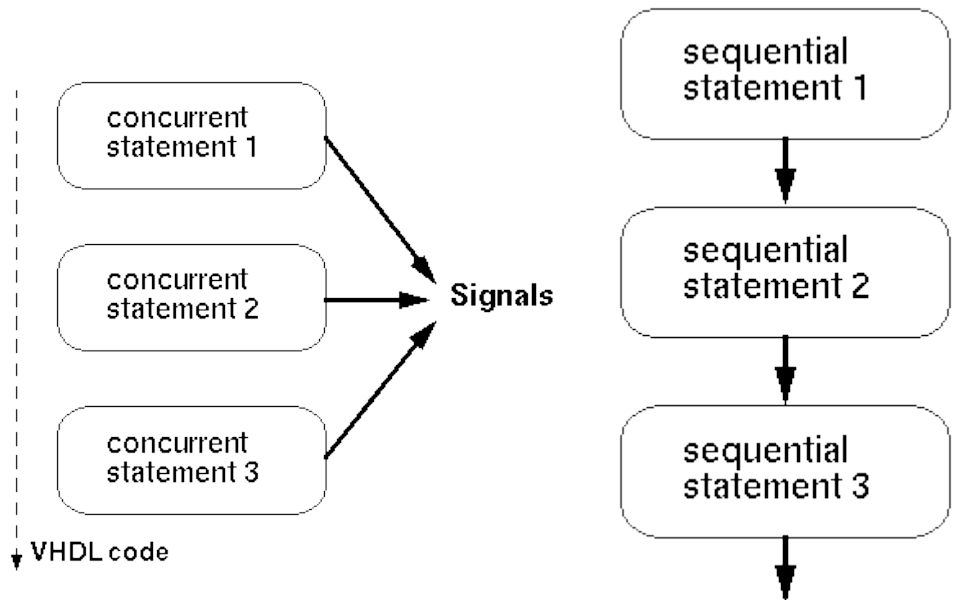- **Deklarace:**
 - definice konstant, typů, objektů
- **Současné** (concurrent, dataflow) příkazy
 - popis kombinačních obvodů
- **Sekvenční** (sequential, behavioral) příkazy:
 - if, case, loop, next, wait ...



VHDL návrhové styly

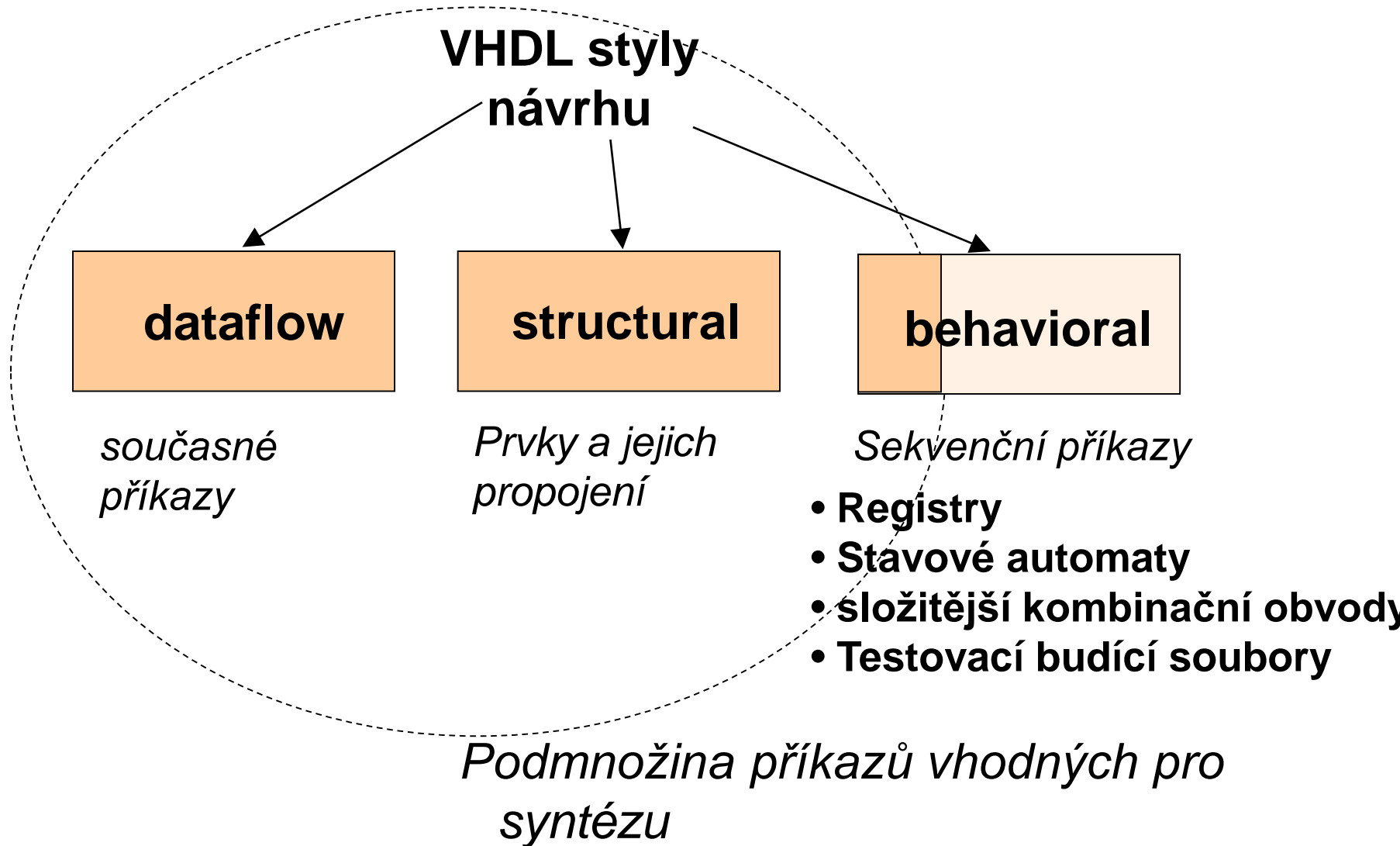

Příklad: XOR3




Entity (XOR3 Gate)

```
entity XOR3 is  
  port (  
    A : in STD_LOGIC;  
    B : in STD_LOGIC;  
    C : in STD_LOGIC;  
    RESULT : out STD_LOGIC  
  ) ;  
end XOR3 ;
```

Dataflow Architektura XOR3 hradlo
 
```
architecture XOR3_DATAFLOW of XOR3 is
  signal U1_OUT: STD_LOGIC;
begin
  U1_OUT<=A xor B;
  RESULT<=U1_OUT xor C;
end XOR3_DATAFLOW;
```



Další dataflow operátory: not, and, or, xor, nand,nor

Dataflow popis




- Popisuje , jak se data přesouvají v systému
- Dataflow popis používá sérii současných příkazů pro realizaci logických funkcí. Všechny příkazy jsou vyhodnoceny v jeden okamžik, nezáleží tedy na jejich pořadí.
- Je užitečný, když je možné logiku obvodu reprezentovat Boolovskými rovnicemi.

Strukturní architektura hradla XOR3

```
architecture XOR3_STRUCTURAL of XOR3 is  
  signal U1_OUT : STD_LOGIC;
```


```
  component XOR2 is  
    port(  
      I1 : in  STD_LOGIC;  
      I2 : in  STD_LOGIC;  
      Y  : out STD_LOGIC  
    );  
  end component;
```
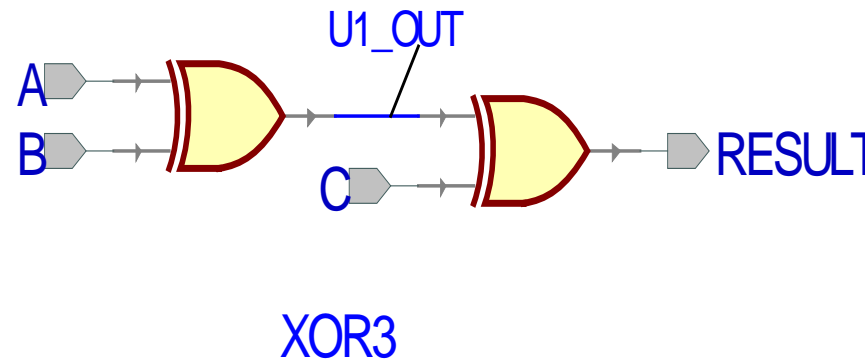  
```
begin  
  U1 : XOR2  
  port map(I1 => A,  
           I2 => B,  
           Y  => U1_OUT);  
  
  U2 : XOR2  
  port map(I1 => U1_OUT,  
           I2 => C,  
           Y  => RESULT);  
end XOR3_STRUCTURAL;
```




Práce s vektory
 
```
library IEEE;  
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;  
  
entity inv is  
port(a : in  STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);  
      y : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0));  
end;  
architecture synth of inv is  
begin  
y <= not a;  
end;
```



podmíněné přiřazení signálů – vícebitová výhybka
 
```
library IEEE;  
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;  
  
entity mux2 is  
  port(  
    d0, d1 : in  STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);  
    s      : in  STD_LOGIC;  
    y      : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0)  
  );  
end;  
  
architecture synth of mux2 is  
begin  
  y <= d1 when s='1' else d0;  
end;
```




Multiplexor

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

entity mux4 is
  port(
    d0, d1, d2, d3 : in  STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
    s                : in  STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0);
    y                : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0));
end;
```
 
```
architecture synth1 of mux4 is
begin
  y <= d0 when s = "00"
    else d1 when s = "01"
    else d2 when s = "10"
    else d3;
end;
```



Operátory – priority provádění operací


	Op	Meaning
H i g h e s t	not	NOT
	*, /, mod, rem	MUL, DIV, MOD, REM
	+, -	PLUS, MINUS
	rol, ror, srl, sll	Rotate, Shift logical
L o w e s t	<, <=, >, >=	Relative Comparison
	=, /=	Equality Comparison
	and, or, nand, nor, xor, xnor	Logical Operations

Použití hodinového signálu v sekvenčním příkazu

```
process(hodinový_signál)    -- použitím citlivých proměnných
begin
    if (podmínka_hrany_hod_signálu) then
        výstupní_signál <= vstupní_signál;
        ... další sekvenční příkazy ...
    end if;
end process;
```

```
process
begin
wait on (hodinový_signál) until (specifikace_hrany)
    výstupní_signál <= vstupní_signál;
    ... další sekvenční příkazy ...
end process;
```


Více procesů

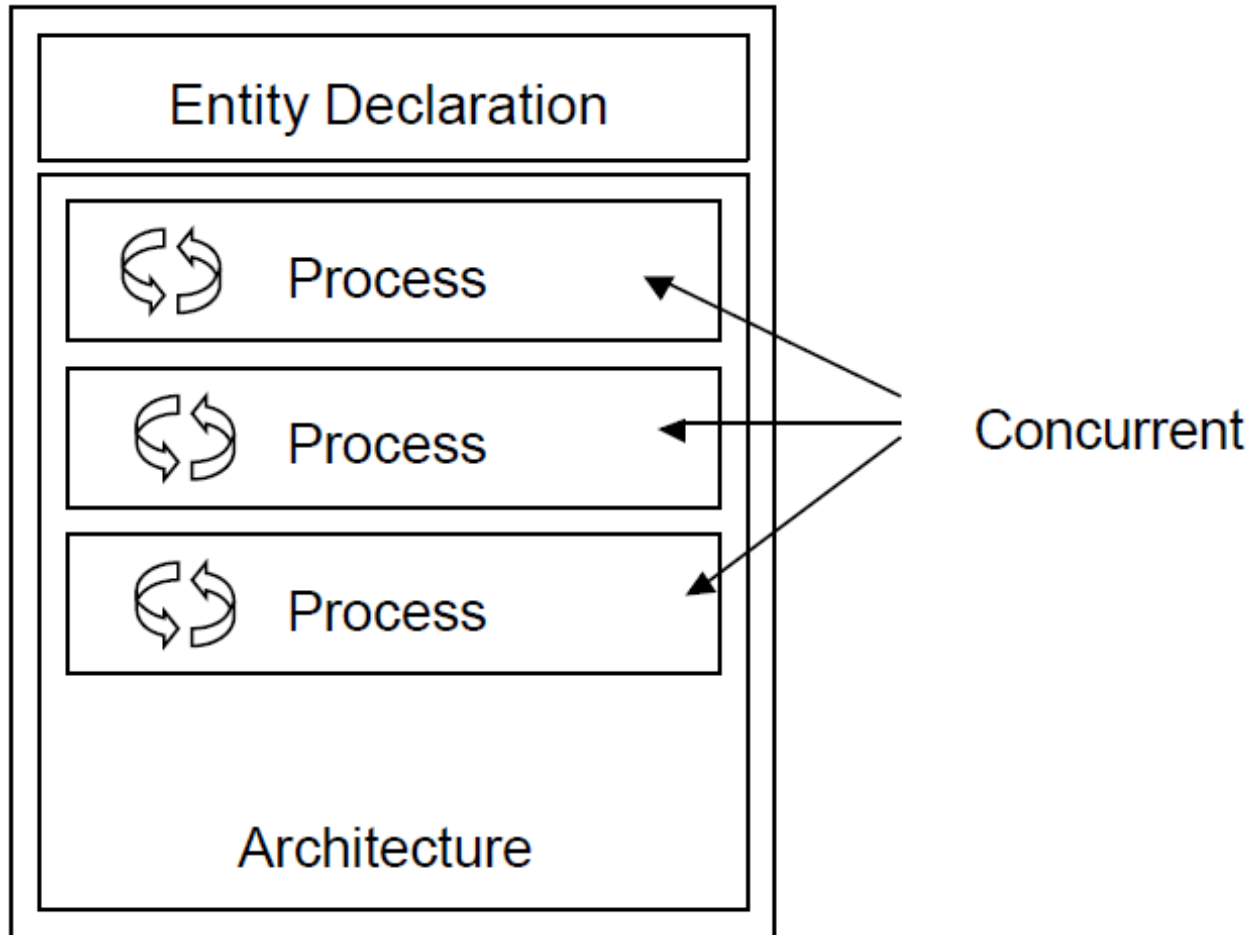

DFF


architecture synth of flop is
 
```
begin
  process(clk)
  begin
    if rising_edge(clk) then
      q <= d;
    end if;
  end process;
end;
```



architecture asynchronous of flop is
begin
 
```
  process(clk, reset)
  begin
    if reset then
      q <= "0000";
    elsif rising_edge(clk) then
      q <= d;
    end if;
  end process;
end;
```




Posuvný registr

```
library IEEE;  
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
```

```
entity sync is  
    port(clk : in  STD_LOGIC;  
          d  : in  STD_LOGIC;  
          q  : out STD_LOGIC);  
end;
```

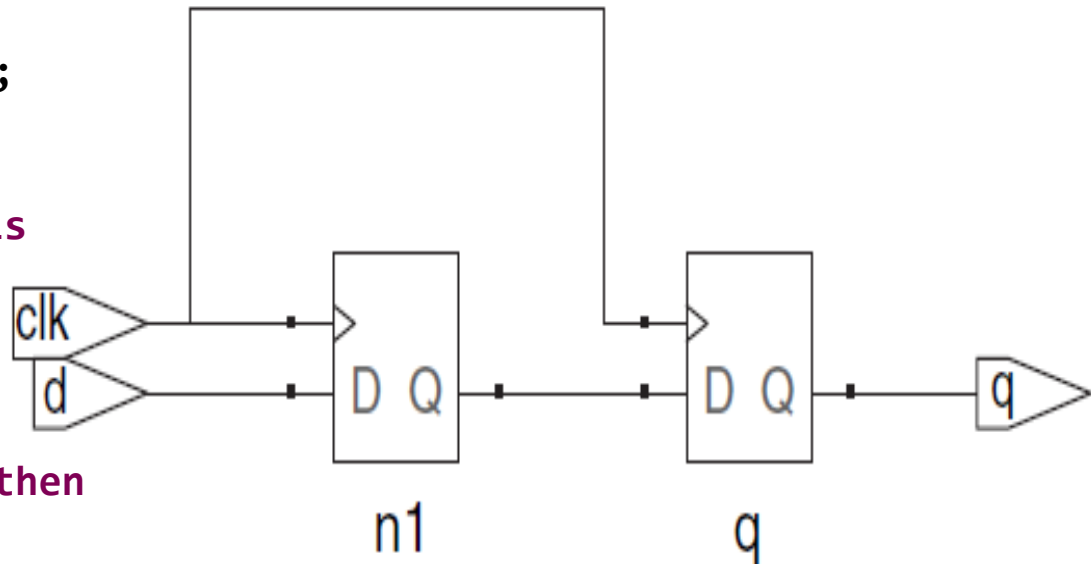
```
architecture good of sync is  
    signal n1 : STD_LOGIC;  
begin  
    process(clk)  
    begin  
        if rising_edge(clk) then  
            n1 <= d;  
            q  <= n1;  
        end if;  
    end process;  
end;
```



dekodér

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
entity decoder3_8 is
port(
    a : in  STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0);
    y : out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0)
);
end;

architecture synth of decoder3_8 is
begin
    process(a)
    begin
        case a is
            when "000" => y <= "00000001";
            when "001" => y <= "00000010";
            when "010" => y <= "00000100";
            when "011" => y <= "00001000";
            when "100" => y <= "00010000";
            when "101" => y <= "00100000";
            when "110" => y <= "01000000";
            when "111" => y <= "10000000";
            when others => y <= "XXXXXXXX";
        end case;
    end process;
end;
```

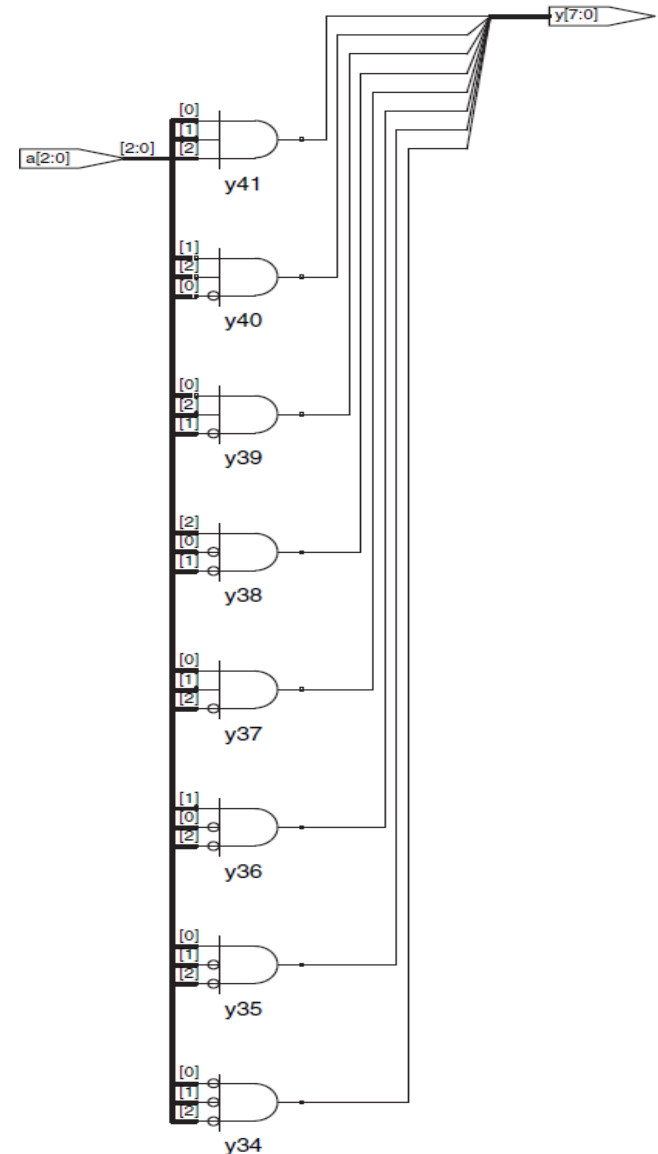


Návrh automatu

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
entity divideby3FSM is
    port(
        clk, reset : in  STD_LOGIC;
        y          : out STD_LOGIC);
end;
architecture synth of divideby3FSM is
    type statetype is (S0, S1, S2);
    signal state, nextstate : statetype;
begin
    --state register
    process(clk, reset)
    begin
        if reset = '1' then
            state <= S0;
        elsif rising_edge(clk) then
            state <= nextstate;
        end if;
    end process;

    --next state logic
    nextstate <= S1 when state = S0
                else S2 when state = S1
                else S0;

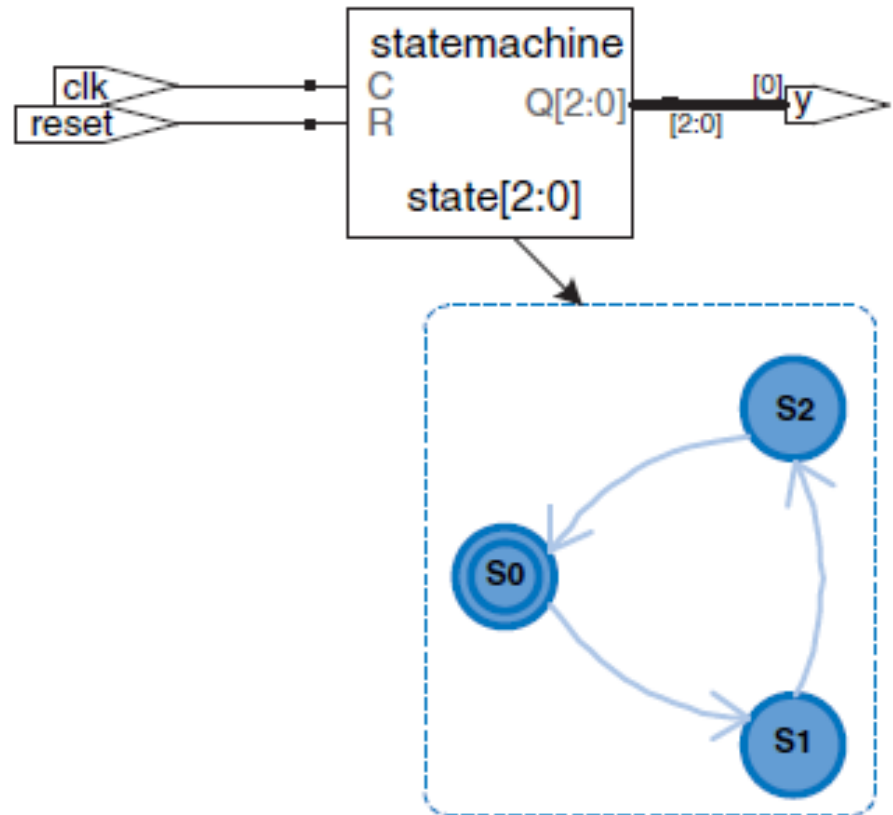    --output logic
    y <= '1' when state = S0 else '0';
end;
```



Rozpoznání vzorku – Mealy automat

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

entity patternMealy is
    port(
        clk, reset : in  STD_LOGIC;
        a           : in  STD_LOGIC;
        y           : out STD_LOGIC
    );
end;

architecture synth of patternMealy is
    type statetype is (S0, S1);
    signal state, nextstate : statetype;
begin
    --state register
    process(clk, reset)
    begin
        if reset = '1' then
            state <= S0;
        elsif rising_edge(clk) then
            state <= nextstate;
        end if;
    end process;

    --next state logic
    process(a, state)
    begin
        case state is
            when S0 =>
                if a = '1' then
                    nextstate <= S0;
                else
                    nextstate <= S1;
                end if;
            when S1 =>
                if a = '1' then
                    nextstate <= S0;
                else
                    nextstate <= S1;
                end if;
            when others =>
                nextstate <= S0;
        end case;
    end process;

    --output logic
    y <= '1' when (a = '1' and state = S1)
        else '0';
end;
```

Syntetizovaný obvod

